



## Projet d'électronique : Ambisonique

### Sommaire

- 1 Présentation générale du projet
- 2 Module Alimentation 230V AC 12V DC
- Module Signal audio symétrique + puissance en câble XLR
- 4 Module Ampli audio 15 W sous  $8\Omega$
- 5 Conclusion






- Reprise d'un projet de troisième année
- Axes d'améliorations :

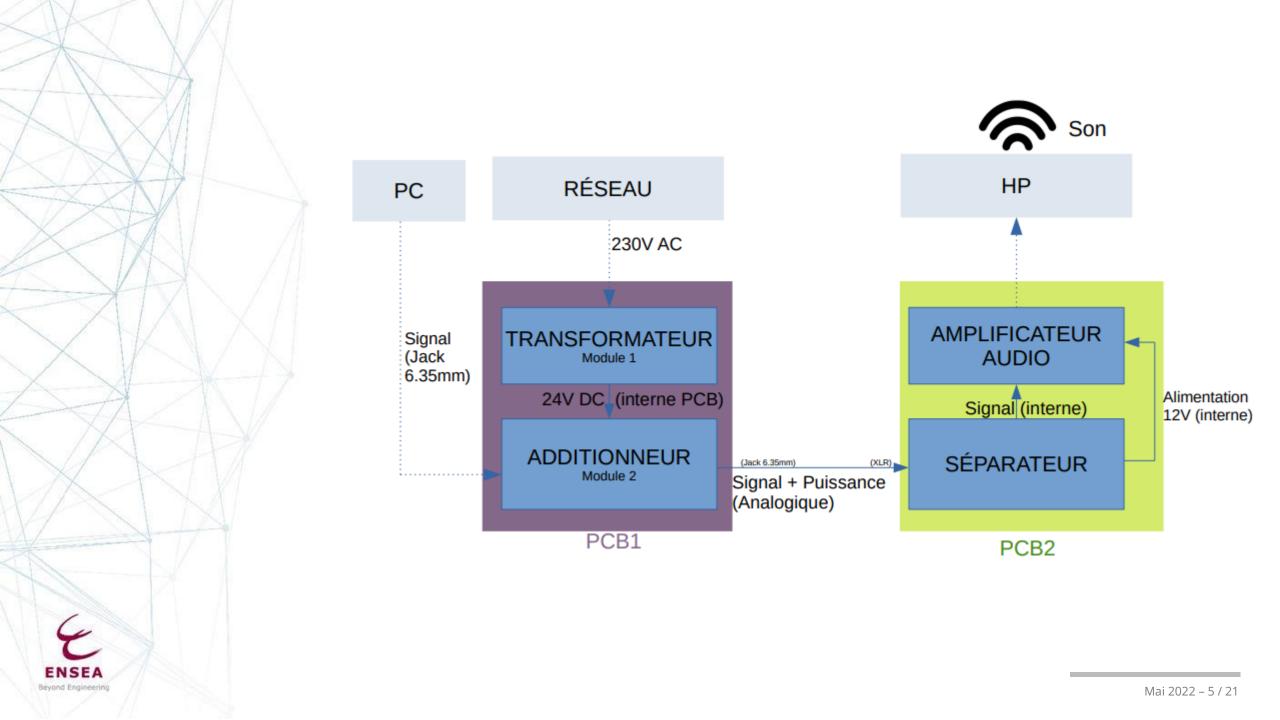Bruit parasite trop important Encombrement de l'alimentation Amplificateur audio de mauvaise qualité











### Module Alimentation 230V AC – 12V DC

### Introduction


### Objectifs:


- Transformation du courant 230V AC vers 24V DC
- Branchement au secteur
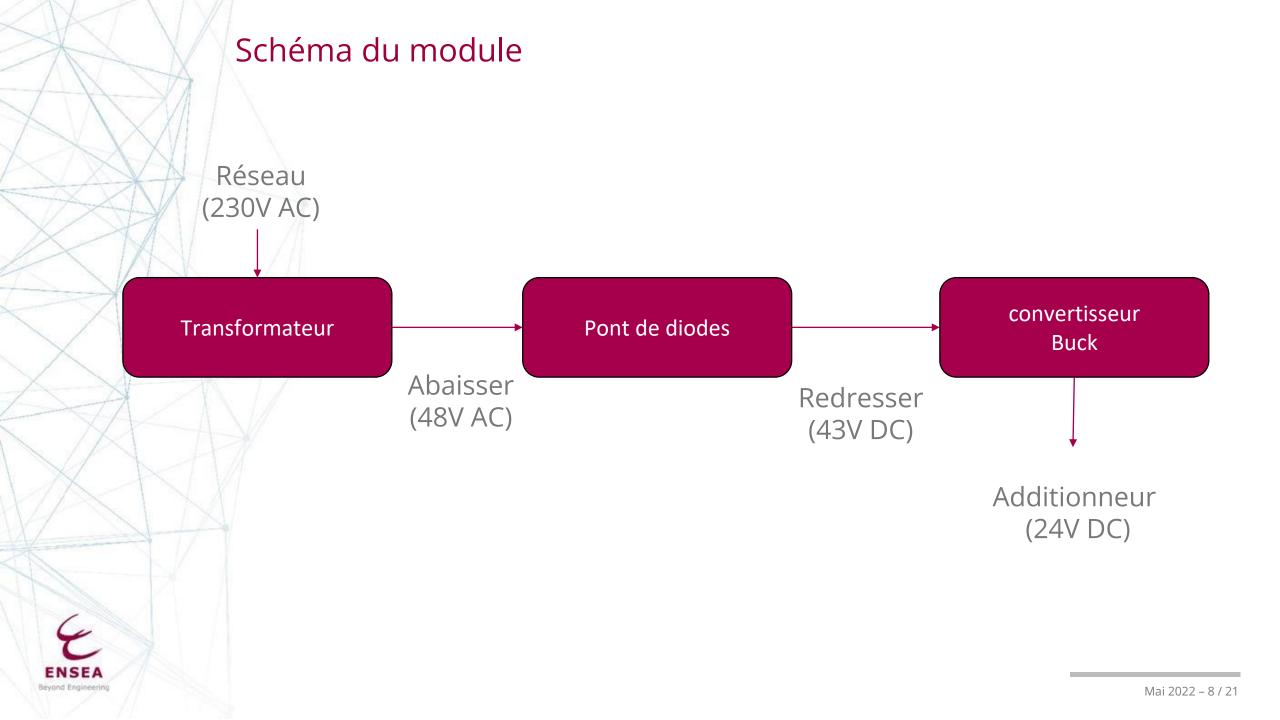
### Contraintes:

- Norme IP40D
- Dimensions finales égales à celle d'un rack audio





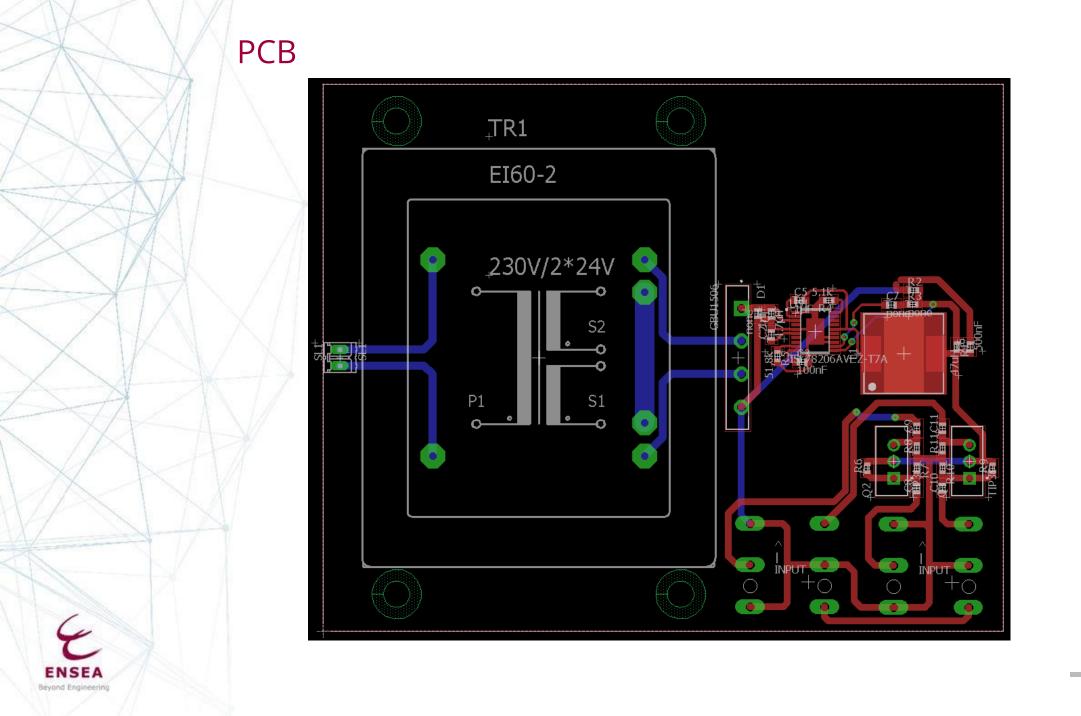



### Introduction


### Objectifs:


- Addition du signal à la puissance
- Transmission du signal sans parasites
- Séparation du signal et du continue
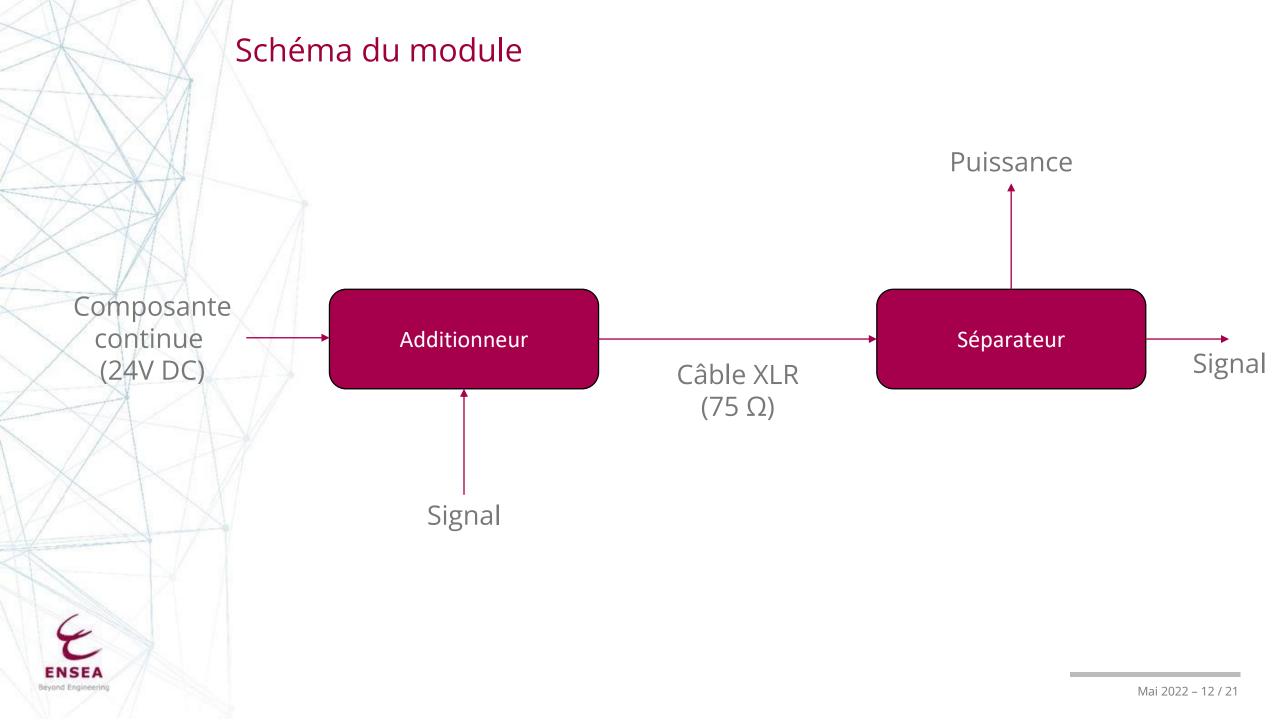
### Contraintes:

- Utilisation d'un seul câble de transmission
- Transmission d'un signal différentiel







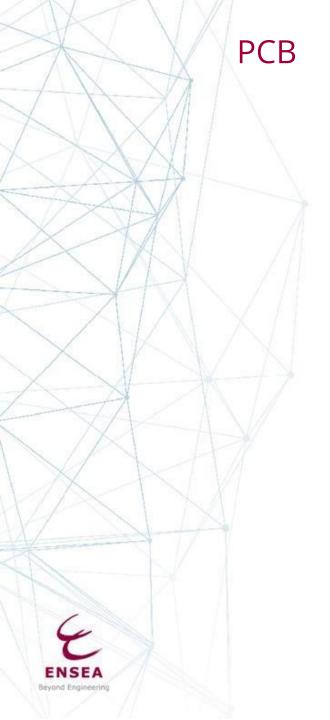


Additionneur

Séparateur

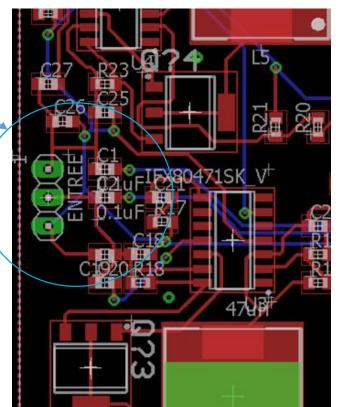

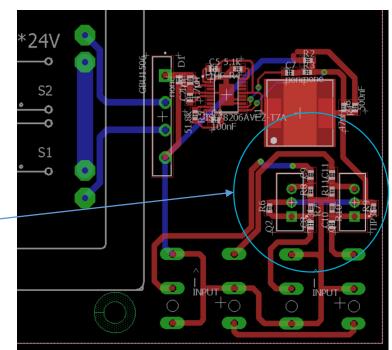

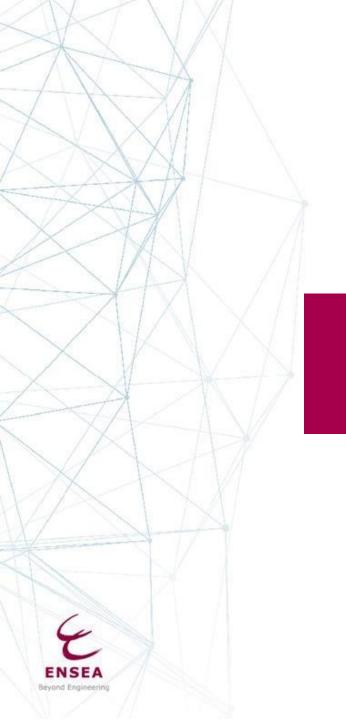

Module Ampli audio 15 W sous  $8\Omega$ 

### Introduction

### Objectifs:

- Amplification du signal
- Transformation du signal différentiel
- Régulation de la puissance d'alimentation


### Contraintes:


- Utilisation du microprocesseur
- Amplification du signal de 15W sous  $8\Omega$



# Schéma du module Puissance Régulateur Signal **MOSFET** Microprocesseur Signal modifié Haut parleur

### PCB

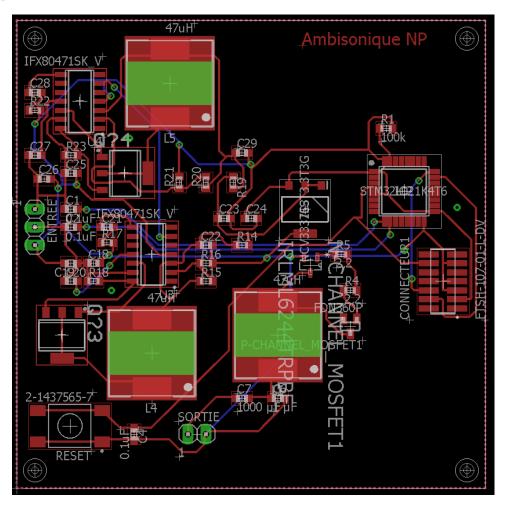

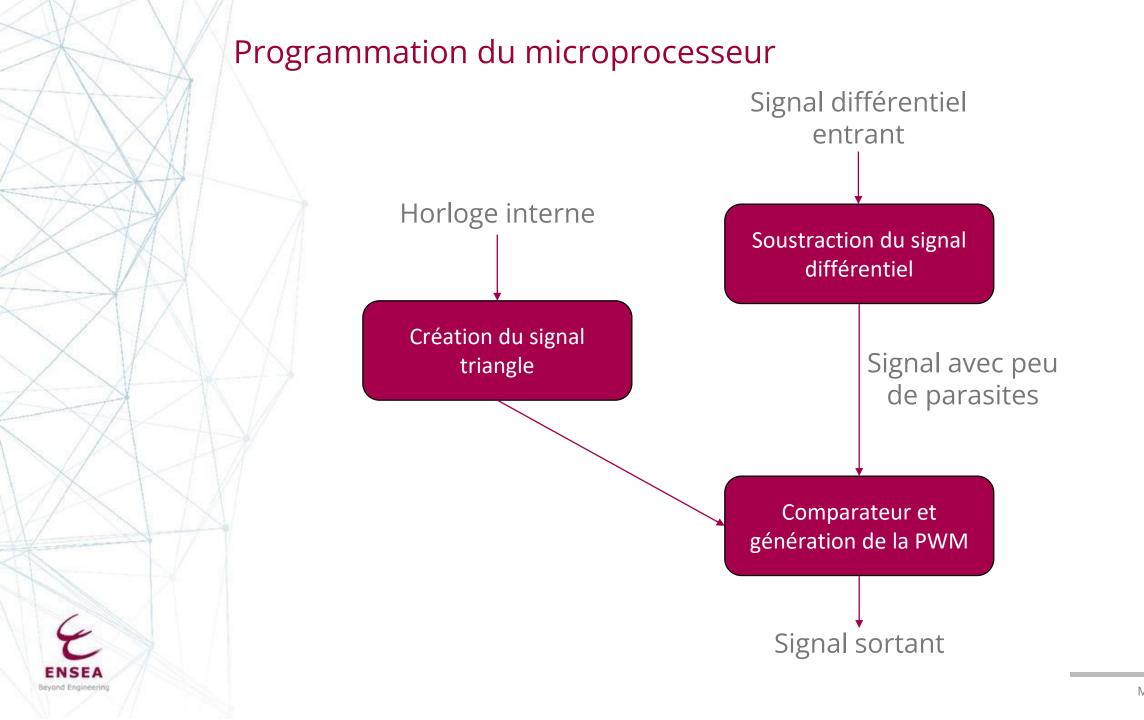



# Conclusion

### Objectifs à atteindre :

- Finir le PCB
- Terminer le code du microprocesseur
- Tester les modules

# Conclusion

### Axes de développement :

- Création d'un boîtier plastique pour le module de transformation du courant
- Multiplication du projet pour les huit enceintes initiales
- Interface homme-machine pour mettre hors tension

### Merci pour votre attention



### Remerciements:

M. PAPAZOGLOU Mme. GIANNINI Mme. KITTEL Plateau technique